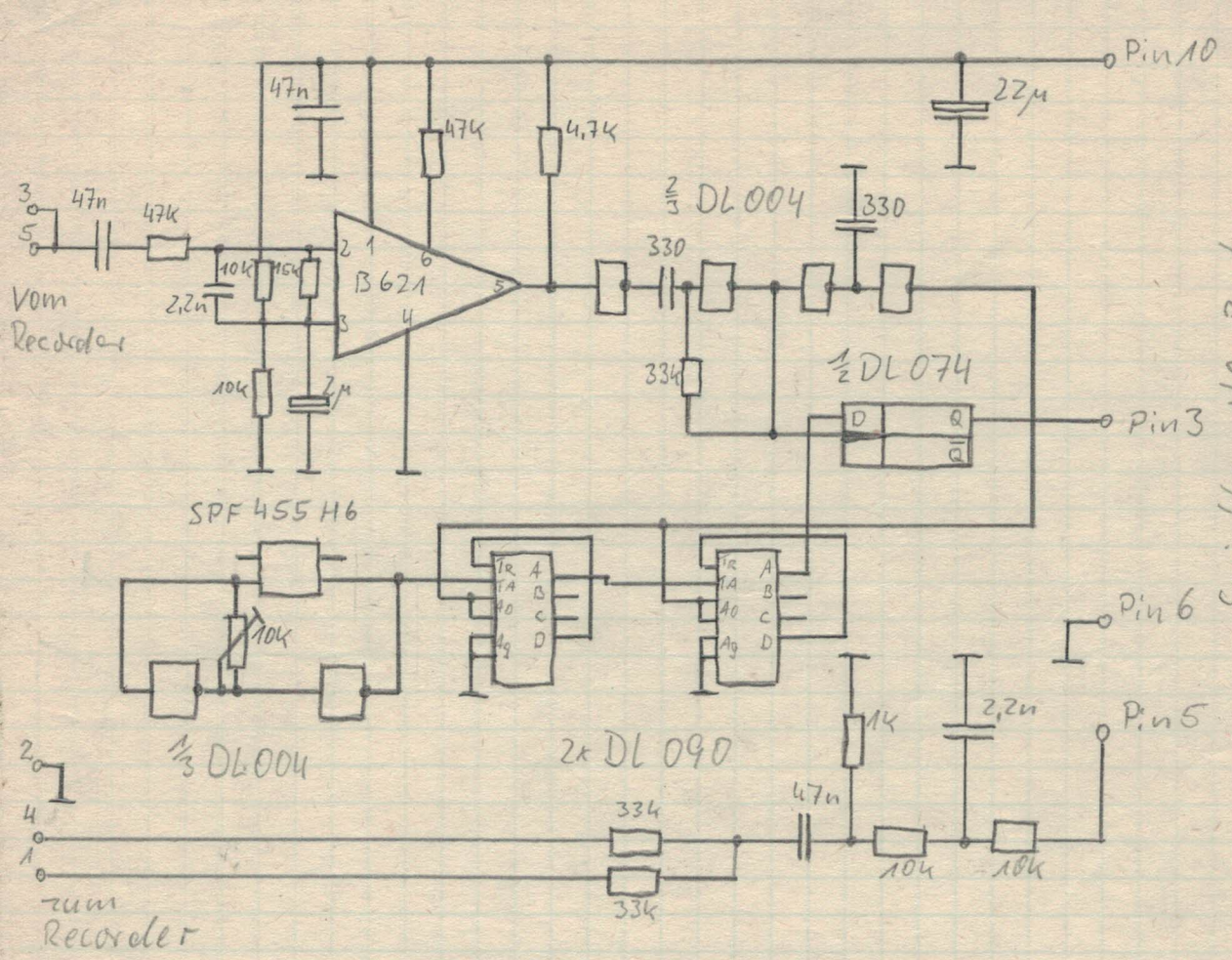

ATARI - Kasseteninterface

Beim verwendeten Piezofilter benutzen wir die Anschlüsse an den langen Seiten.(blaues Piezo!).Die Abgleicharbeit beschränkt sich auf die Einstellung des Einschwingens des Generators.Außer den heir verwendeten Low-Power Typen können auch CMOS-IS verwendet werden.Diese Schaltung leistet seit einem Jahr ausgezeichnete Dienste.Sie wurde auf einer Leiterplatte 6,5x8 aufgebaut und paßt somit in dielinke obere Ecke des XL.Für die XE-Rechner müßten die Abmessungen dementsprechend geändert werden.Als Recorder wurde ein Geracord GC 6o2o mit einer Start-Stop-Schaltung versehen.Ebenso funktioniert ein B113 wunderbar als Massenspeicher.
Bei Verwendung guter Kassetten kann sich diese Konfiguration durchaus mit einer Original-Datasett messen!

Mit atarianischen Grüßen

Frank Saemann
1310Bad Freienwalde
Thälmannstr. 26